

Laboratorio de Microprocesadores - 86.07

# Trabajo Práctico Obligatorio Nº1

Profesor:	Ing. Guillermo Campiglio					
Cuatrimestre/Año:	$1^{\Omega}/2020$					
Turno de las clases prácticas	Miércoles					
Jefe de trabajos prácticos:	Ing. Pedro Ignacio Martos					
Docente guía:	Ing. Fabricio Baglivo, Ing. Fernando Pucci					
Autores	Seguimiento del proyecto					
Mariano Federico   Guglieri   99573						

Observaciones:						
•••••		•••••		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		•••••
•••••		•••••				• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
		•••••		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
	T 1	1 1	• /		D: IMD	1
	Fecha	de aprob	pacion		Firma J.T.P	

Coloquio			
	Nota final		
	Firma profesor		

# Índice

Mariano Federico Guglieri

1.	Objetivos	1
2.	Desarrollo         2.1. Cálculo de la corriente entregada	<b>1</b> 1
3.	Diagrama en bloques	1
4.	Esquemático y listado de componentes	2
<b>5.</b>	Diagrama de flujos	3
6.	Códigos	3
7.	Resultados	4
8.	Conclusiones	4

### 1. Objetivos

El objetivo de este trabajo consta en generar una secuencia de iluminado idéntica a la del "auto fantástico" utilizando 6 leds y calcular la corriente que entrega el micro al realizar la tarea.

### 2. Desarrollo

La parte física del proyecto consta de 6 LEDS, 6 resistencias de  $220\Omega$ , una plataforma arduino, 7 cables para protoboard y una protoboard en donde se realizaron las conexiones. Es conveniente calcular la corriente y la potencia que entrega el micro, ya que en este caso se esta concectando una cantidad considerable de componentes.

### 2.1. Cálculo de la corriente entregada

Para el cálculo de la corriente, la tensión dada por el micro se estableció en 5V y la caida de tensión de los leds, al ser verdes, es de 2.4V. La resistencia utilizada para cada uno fue de  $220\Omega$ .

$$I = \frac{V - V_{LED}}{R} = \frac{5V - 24V}{220} = 11,82mA \tag{2.1}$$

Esta es la corriente aportada por el micro a cada uno de los leds. Como los leds se encienden de uno a la vez la corriente siempre serpa 11,82mA. La potencia del micro está dada por

$$P = vI = 5Vx11,82mA = 59,1mW (2.2)$$

Para la parte del desarrollo del programa, como novedad a los trabajos ya realizados, se hizo uso de subrutinas y de memoria RAM. Fuera de esto, el código presenta los usos que ya se venían viendo para declarar puertos y utilizar condicionales para generar loops.

# 3. Diagrama en bloques

El diagrama en bloques es similar al del trabajo práctico uno, sólo que en vez de estar compuesto por un led, el último bloque esta constituido por una linea de 6 leds.



Figura 1: Diagrama en bloques del proyecto

# 4. Esquemático y listado de componentes

A continuación se presenta el esquemático.

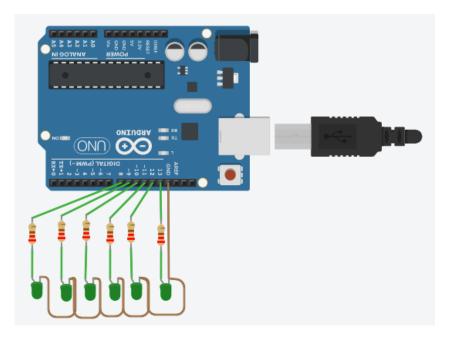


Figura 2: Esquemático del proyecto

La plataforma de arduino utiliza un cristal de 16MHz y una resistencia de reset de  $10k\Omega$  de la siguiente manera:

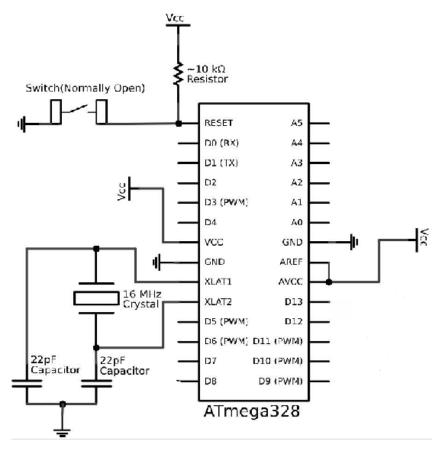


Figura 3: Microcontrolador con cristal y resistencia de reset

# 5. Diagrama de flujos

El diagrama de flujos presente indica la lógica del programa. La implementación de los pasos a seguir están detallados en el código.

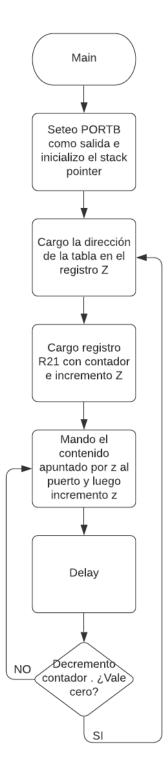


Figura 4: Diagrama de flujo del programa

# 6. Códigos

A continuación se presenta el código. El archivo assembler subido contiene los detalles de cada sección.

.include "m328pdef.inc"

.cseg

```
0x0000
.org
                 jmp
                                   main
.org INT_VECTORS_SIZE
main:
                          R20, 0 \times ff
        ldi
                          DDRB, R20
        out
        ldi
                          R16, HIGH(RAMEND)
        ldi
                          R16, LOW(RAMEND)
                          SPL, R16
        out
loop:
        ldi
                          ZH, HIGH(secuencia1 <<1)
                          ZL, LOW ((secuencial <<1)+1)
        ldi
                          R21, Z+
        lpm
siguiente:
                 lpm
                                   R20, Z+
                                            PORTB, R20
                           out
                           call
                                   delay
                          dec
                                            R21
                          brne
                                   siguiente
        jmp
                          loop
        0x0500
.org
secuencia1: .DB 0,10,1,2,4,8,16,32,16,8,4,2
        0x0550
.org
secuancia2: .DB 0,2,21,42
        RAMEND
.org
delay:
                 ldi r23, 32
                 loop3: ldi r24, 255
                 loop2: ldi r22, 255
                 loop1: dec r22
                 brne loop1
                 dec r24
                 brne loop2
                 dec r23
                 brne loop3
        ret
```

#### 7. Resultados

Los resultados fueron los esperados. Se pudo generar la secuencia de leds sin inconvenientes.

### 8. Conclusiones

Como conclusión se puede observar que el uso de subrutinas facilita la lectura del código, haciendolo más legible y permitiendo visulizar la lógica central del programa.

Si bien este trabajo se hubiera podido realizar sin recurrir a la memoria RAM, a partir de la implementación de esta se pudo observar los beneficios que conlleva utilizarla en el código. Utilizando memoria RAM, se puede dejar a los registros de propósito general exclusivamente para la lógica del programa. Es decir que si quisieramos implementar otra secuencia, la lógica no se modificaría. Sólo se tendría que cargar otro vector con la secuencia deseada.